

Dodatna navodila: Karakteristika $I(U)$ elektronskih elementov

1. Uvod

Vsi cilji naloge ostajajo enaki.

2. Navodilo

Na podlagi fotografij zaslona osciloskopa določite upornost upornika, kapaciteto kondenzatorja, induktivnost tuljave, karakteristične točke odvisnosti nelinearnih elementov, nazivno napetost in notranjo upornost baterije in akumulatorja.